


[P220]
Увод у архитектуру
рачунара 4



Саша Малков
Универзитет у Београду
Математички факултет
2013/2014

[P271]
Увод у архитектуру рачунара
Саша Малков



Тема 5
Секвенцијалне мреже
(наставак)

[P220] Увод у архитектуру рачунара - Саша Малков - 2013/14 - час 4 1

Бројачи



- Бројачи су секвенцијалне мреже које са сваким циклусом повећавају вредност регистра за 1
- Веома често се употребљавају
- Бинарни бројач користи за бројање регистар са B битова и омогућава бројање од 0 до $2^B - 1$
 - Након “прекорачења” се почиње поново од нуле
 - Назива се и бројач “по модулу 2^B ”
- Бројач по модулу 10 се употребљава за рад са декадним цифрама

Имплементација бројача




- Имплементирамо бројач по модулу 8
- Низ битова се посматра као низ бинарних цифара
 - Најнижи бит се мења у сваком циклусу
 - Виши бит је потребно променити сваки пут када се претходни нижи бит промени из 1 у 0

Имплементација бројача (2)




- Подсећање:
 - Ако се улази на JK флип-флопу поставе на 1, онда ће се излаз мењати у сваком циклусу
- Идеја имплементације је:
 - на низ JK флип-флопова се доведу на улазе активни сигнали
 - на контролни улаз првог (који одговара најнижем биту бројача) се доведе сигнал часовника
 - на контролне улазе осталих се доведу излазни сигнали претходних

Имплементација бројача (3)

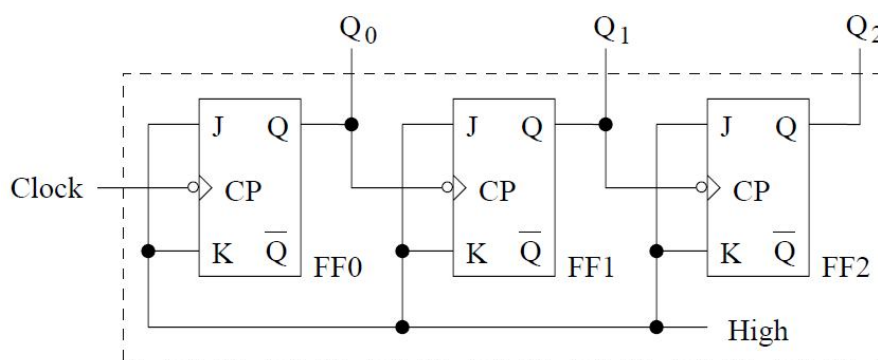

Понашање бројача

 

Универзитет у Београду - Математички факултет

Неке примене бројача



- Бројачи се могу употребљавати
 - за мерење времена
 - за бројање података на улазу или излазу
 - за генерисање часовника са споријим тактом
 - и друго

Универзитет у Београду - Математички факултет

Таласасти бројачи



- Код таласстих бројача се бројање таласасто преноси од најнижег према највишем биту
- То има за последицу релативно велико трајање пропагације
 - које се повећава са дужином бројача
 - (слично као у случају сабирача)
 - ако је трајање пропагације за један JK флип-флоп око 20ns , онда је за 16-битни бројач време пропагације око 320ns

Синхрони бројачи




- Проблем се решава на сличан начин као у случају сабирача, пропагирањем унапред
- Користимо чињеницу да JK флип-флоп мења стање на силазном рубу контролног сигнала
- Како се сва стања мењају на силазном рубу, све до тог тренутка се читава претходно стање
- На флип-флоп елемент (осим првог) се доводи активан контролни сигнал ако су нова стања за све претходне елементе неактивна
 - тј. ако су претходна стања за све претходне елементе активна

Синхрони бројачи (2)



- Контролни сигнал се изражава као конјункција свих претходних излаза и часовника
 - силазни руб контролног сигнала настаје на силазном рубу часовника и то само ако су сви претходни елементи били активни
- Код синхроног бројача сви флип-флопови раде истовремено
 - укупно трајање пропације је исто као за један флип-флоп
 - плус, трајање пропације једне конјункције

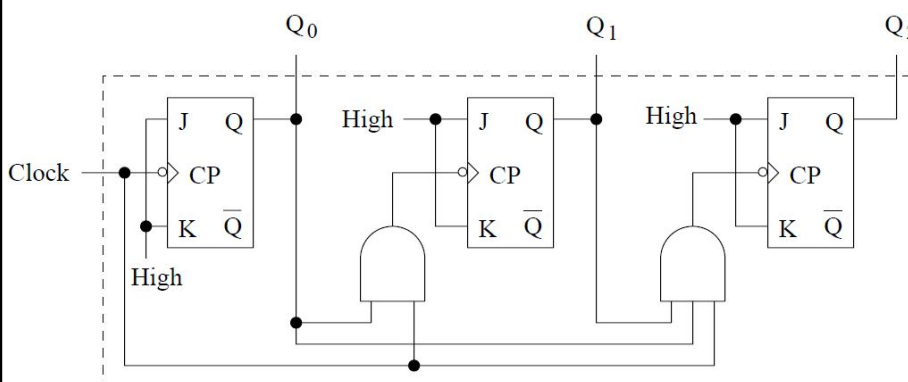Имплементација синхроног бројача по модулу 8



Индустријски бројачи



- Производе се и готови бројачи, који се могу прилагођавати потребама
- Бројач 74161
 - бинарни бројач по модулу 16 (4 бита)
 - подржава брзине до 120MHz
- Бројач 74160
 - декадни бројач по модулу 10

Универзитет у Београду - Математички факултет


Индустријски бројачи



- Повезују се на исти начин
 - анулирајући улаз (MR' - *master reset*)
 - анулира бројач ако се доведе низак ниво сигнала
 - улаз за постављање почетне вредности (PE' - *preset enable*)
 - ако се доведе низак ниво сигнала (при високом нивоу на MR'), поставља бројач на вредност улаза $P_0P_1P_2P_3$
 - терминални излаз (TC) је активан ако је бројач у завршном стању (после кога следи 0)
 - улаз представљају SET и CEP
 - ако су оба активна, бројач ради
 - ако је бар један неактиван, бројач само чува стање


Универзитет у Београду - Математички факултет

Логички симбол бројача 74161 и 74160

 


Универзитет у Београду - Математички факултет

 Дијаграм повезивања бројача 74161 и 74160



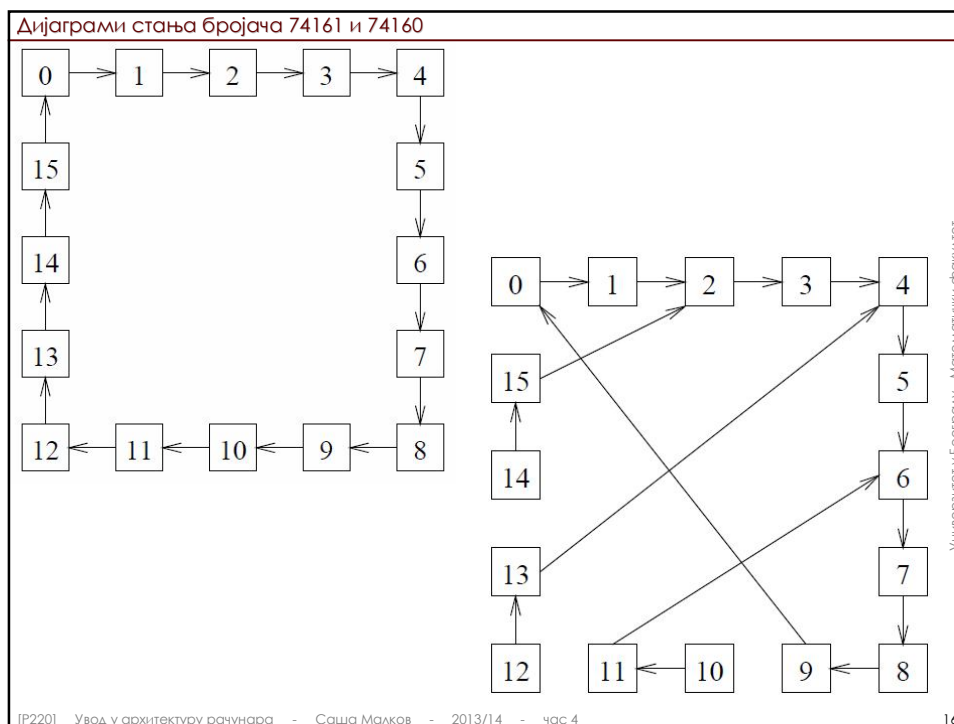Универзитет у Београду - Математички факултет



Вишестепени бројач



- Помоћу више бројачкох кола могу се имплементирати тзв. *вишестејени бројачи*
- За *пренос* се употребљава терминални излаз *ТС*
 - употребљава се на исти начин као при везивању више флип-флопова у једном бројачу

Анализа понашања



- Анализирамо потребно понашање
 - знамо излазно понашање елемената
 - потребно је да пронађемо одговарајућу комбинацију улаза
- За сваки елемент који употребљавамо морамо знати таблицу прелазака елемента
 - Таблица прелазака елемената описује којим улазима се остварују које промене стања елемента
 - Небитне улазе означавамо са n или d

Понашање JK флип-флопа

- На основу истинитосне таблице елемента правимо таблицу ексцитације (прелазака) елемента

J	K	Q_n	Q_{n+1}
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Q_n	Q_{n+1}	J	K
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

?

Таблица ексцитације кола



- Таблица ексцитације кола описује који скуп улаза за све флип-флопове одговара сложеним преласцима стања читавог кола
 - прву групу колона чине тренутна стања свих битова
 - другу групу колона чине наредна стања свих битова
 - трећа група се састоји од потребних улаза за све обухваћене елементе
- Прве две групе колона се попуне на основу циљног понашања секвенцијалне мреже
- Последња група се попуњава на основу прве две и таблица ексцитација одговарајућих елемената

Таблица ексцитације бројача по модулу 8

Present state			Next state			JK flip-flop inputs					
A	B	C	A	B	C	J _A	K _A	J _B	K _B	J _C	K _C
0	0	0	0	0	1	0	d	0	d	1	d
0	0	1	0	1	0	0	d	1	d	d	1
0	1	0	0	1	1	0	d	d	0	1	d
0	1	1	1	0	0	1	d	d	1	d	1
1	0	0	1	0	1	d	0	0	d	1	d
1	0	1	1	1	0	d	0	1	d	d	1
1	1	0	1	1	1	d	0	d	0	1	d
1	1	1	0	0	0	d	1	d	1	d	1

Пресликавање стања у улазе



- Следећи корак је пресликавање стања у улазе
 - Сваки од потребних улаза изражавамо као функцију која као аргументе има постојећа стања
 - Ту функцију минимизујемо (на пример Карновим мапама)

Улази елемента А



A \ BC	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	d	d	d	d

$$J_A = BC$$

A \ BC	00	01	11	10
0	d	d	d	d
1	0	0	1	0

$$K_A = BC$$

Улази елемента В



	BC	00	01	11	10
A	0	0	1	d	d
	1	0	1	d	d

$$J_B = C$$

	BC	00	01	11	10
A	0	d	d	1	0
	1	d	d	1	0

$$K_B = C$$

Улази елемента С



	BC	00	01	11	10
A	0	1	d	d	1
	1	1	d	d	1

$$J_C = 1$$

	BC	00	01	11	10
A	0	d	1	1	d
	1	d	1	1	d


$$K_C = 1$$

Цртање логичког дијаграма



- На крају преостаје још само да нацртамо дијаграм логичког кола који на одговарајући начин пресликава стања у улазе

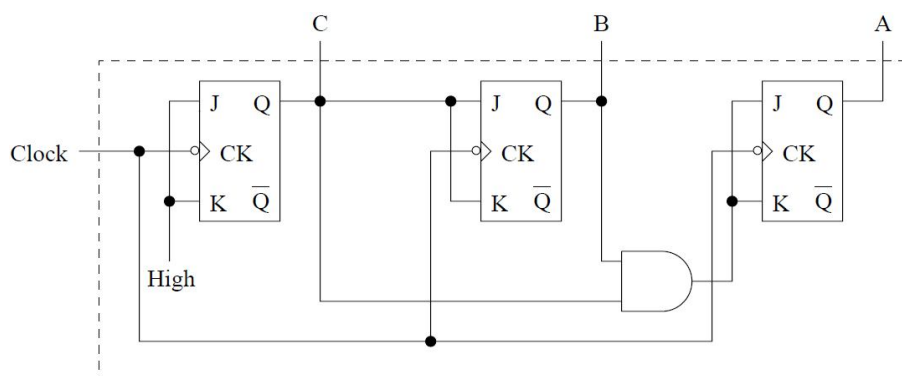Дијаграм логичког кола бинарног бројача по модулу 8



За вежбу



- Задатак:
 - Направити логичко коло апстрактног бројача чија се стања мењају у редоследу: $0 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 7 \rightarrow 6 \rightarrow 0$

Уопштен алгоритам пројектовања секвенцијалних мрежа



- Уопштен алгоритам почива на представљању стања и промена стања помоћу коначног аутомата (*finite state machine*)
 - корак 1 – извођење коначног аутомата
 - корак 2 – додељивање стања коначног аутомата флип-флоповима
 - корак 3 – прављење таблице ексцитације кола
 - корак 4 – извођење функција улаза флип-флопова
 - корак 5 – имплементација

Представљање коначног аутомата



- Може се представљати графички
- Често је употребљивије представљање у облику таблице
 - колона 1 – стање
 - група колона 2 – ново стање (за сваки улаз по колона)
 - група колона 3 – излаз (за сваки улаз по колона)

Смернице за корак 2



- У општем случају, број флип-флопова се рачуна као $\text{ceil}(\log_2 N)$, где је N број стања
- Да би се добио оптималан дизајн кола, користе се три смернице
 - правило 1 – ако два стања имају исто наредно стање за исти улаз, онда би требало да буду суседна
 - правило 2 – сва наредна стања за неко стање би требало да буду међусобно суседна
 - правило 3 – стања која имају исти излаз за дати улаз би требало да буду суседна
 - ("суседна" у смислу Хамингове удаљености)
- Затим се стања означе битовима тако да што више правила буде задовољено

Пример – Задатак



- Направити секвенцијално коло које има излаз 1 ако и само ако у последња три прочитана бита постоје тачно два бита 0

Пример – Стања




- На основу претходна два прочитана бита и једног који је на улазу може се увек одредити излаз
- Због тога је довољно стањима описати различите случајеве за до два последња прочитана бита
 - S0 – није прочитан ниједан бит
 - S1 – прочитан је тачно један бит, и то је 1
 - S2 – прочитан је тачно један бит, и то је 0
 - S3 – последња два прочитана бита су 11
 - S4 – последња два прочитана бита су 10
 - S5 – последња два прочитана бита су 01
 - S6 – последња два прочитана бита су 00

Пример – Коначни аутомат



- Преласке између стања означавамо са X/Y
 - X означава бит на улазу
 - Y означава бит на излазу
- Претпостављамо да читамо сдесна улево

Пример – Коначни аутомат

 

Пример – Коначни аутомат



Present state	Next state		Output	
	X = 0	X = 1	X = 0	X = 1
S0	S2	S1	0	0
S1	S4	S3	0	0
S2	S6	S5	0	0
S3	S4	S3	0	0
S4	S6	S5	1	0
S5	S4	S3	1	0
S6	S6	S5	0	1

Универзитет у Београду - Математички факултет

Пример – Флип-флопови (1)



- правило 1 – ако два стања имају исто наредно стање за исти улаз, онда би требало да буду суседна
- Примена правила 1 сугерише да би требало да буду суседна стања
 - S1, S3 и S5 (прелазе у S4 ако је улаз X=0)
 - S1, S3 и S5 (прелазе у S3 ако је улаз X=1)
 - S2, S4 и S6 (прелазе у S6 ако је улаз X=0)
 - S2, S4 и S6 (прелазе у S5 ако је улаз X=1)

Универзитет у Београду - Математички факултет

Пример – Флип-флопови (2)



- правило 2 – сва наредна стања за неко стање би требало да буду међусобно суседна
- Примена правила 2 сугерише да би требало да буду суседна стања
 - S1 и S2 (у њих се прелази из S0)
 - S3 и S4 (у њих се прелази из S1)
 - S5 и S6 (у њих се прелази из S2)
 - S3 и S4 (у њих се прелази из S3)
 - S5 и S6 (у њих се прелази из S4)
 - S3 и S4 (у њих се прелази из S5)
 - S5 и S6 (у њих се прелази из S6)

Пример – Флип-флопови (3)



- правило 3 – стања која имају исти излаз за дати улаз би требало да буду суседна
- Примена правила 3 сугерише да би требало да буду суседна стања
 - S0, S1, S2, S3 и S6 (излаз је 0 за улаз 0)
 - S4 и S5 (излаз је 1 за улаз 0)
 - S0, S1, S2, S3, S4 и S6 (излаз је 0 за улаз 1)
 - S5 (излаз је 0 за улаз 1)
- Због величина група, последње две се могу занемарити

Пример – Флип-флопови (4)



- Прикупимо све групе
 - у “експоненту” означимо колико правила сугерише групу
- $(S1, S3, S5)^2$
- $(S2, S4, S6)^2$
- $(S1, S2)$
- $(S3, S4)^3$
- $(S5, S6)^3$
- $(S4, S5)$
- $(S0, S1, S2, S3, S6)$

Пример – Флип-флопови (5)



- Код 000 доделимо стању $S0$ (произвољно)
- Остале кодове додељујемо тако да задовољимо што више правила групаж
- Обично постоји више једнако добрих решења

Пример – Флип-флопови (6)



		BC			
		00	01	11	10
A	0	S0	S3	S5	S1
	1		S4	S6	S2

State	A	B	C
S0	= 0	0	0
S1	= 0	1	0
S2	= 1	1	0
S3	= 0	0	1
S4	= 1	0	1
S5	= 0	1	1
S6	= 1	1	1

Универзитет у Београду - Математички факултет

Пример – Флип-флопови (7)



- Изаберу се флип-флопови
 - У овом случају се бирају 3 JK флип-флопа
- Направи се одговарајућа таблица ексцитације

Универзитет у Београду - Математички факултет


Пример – Таблица ексцитације

A	B	C	X	A	B	C	Y	J _A	K _A	J _B	K _B	J _C	K _C
0	0	0	0	1	1	0	0	1	d	1	d	0	d
0	0	0	1	0	1	0	0	0	d	1	d	0	d
0	0	1	0	1	0	1	0	1	d	0	d	d	0
0	0	1	1	0	0	1	0	0	d	0	d	d	0
0	1	0	0	1	0	1	0	1	d	d	1	1	d
0	1	0	1	0	0	1	0	0	d	d	1	1	d
0	1	1	0	1	0	1	1	1	d	d	1	d	0
0	1	1	1	0	0	1	0	0	d	d	1	d	0
1	0	1	0	1	1	1	1	d	0	1	d	d	0
1	0	1	1	0	1	1	0	d	1	1	d	d	0
1	1	0	0	1	1	1	0	d	0	d	0	1	d
1	1	0	1	0	1	1	0	d	1	d	0	1	d
1	1	1	0	1	1	1	0	d	0	d	0	d	0
1	1	1	1	0	1	1	1	d	1	d	0	d	0

[P220] Увод у архитектуру рачунара - Саша Малков - 2013/14 - час 4 46

Универзитет у Београду - Математички факултет

Пример – Минимизација



	CX			
AB	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	0	0	1
11	d	d	d	d
10	d	d	d	d

$J_A = \overline{X}$

	CX			
AB	00	01	11	10
00	d	d	d	d
01	d	d	d	d
11	0	1	1	0
10	d	d	1	0

$K_A = X$

[P220] Увод у архитектуру рачунара - Саша Малков - 2013/14 - час 4 47

Универзитет у Београду - Математички факултет

Пример – Минимизација



AB \ CX	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	d	d	d	d
11	d	d	d	d
10	d	d	1	1

$$J_B = \bar{C} + A$$

AB \ CX	00	01	11	10
00	d	d	d	d
01	1	1	1	1
11	0	0	0	0
10	d	d	d	d

$$K_B = \bar{A}$$

Универзитет у Београду - Математички факултет

Пример – Минимизација



AB \ CX	00	01	11	10
00	0	0	d	d
01	1	1	d	d
11	1	1	d	d
10	d	d	d	d

$$J_C = B$$

AB \ CX	00	01	11	10
00	d	d	0	0
01	d	d	0	0
11	d	d	0	0
10	d	d	0	0

$$K_C = 0$$

Универзитет у Београду - Математички факултет

Пример – Излазна функција



- Излазна функција се опише у зависности од стања и улаза
- Минимизује се
- У овом случају примењујемо Карноове мапе


Пример – Излазна функција



		CX			
		00	01	11	10
AB	00	0	0	0	0
	01	0	0	0	1
	11	0	0	1	0
	10	d	d	0	1

$$Y = \bar{A}BC\bar{X} + ABCX + A\bar{B}\bar{X}$$

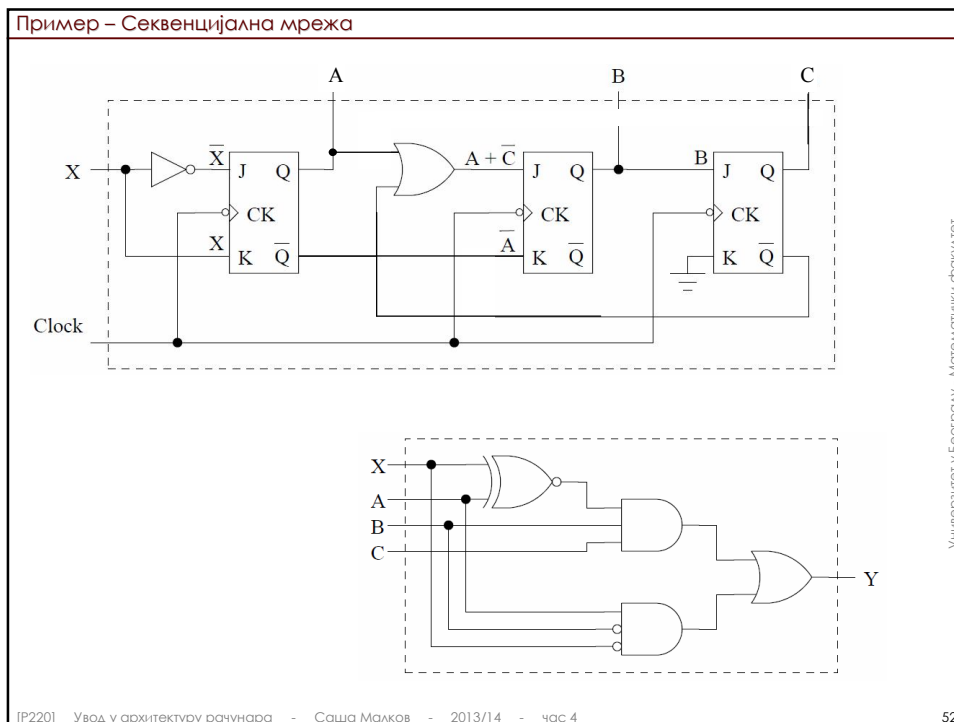- Може да се запише и као
 - $Y = BC(A'X + AX)' + AB'X'$



[P271]
 Увод у архитектуру рачунара
 Саша Малков

Тема 6
 Елементи архитектуре

[P220] Увод у архитектуру рачунара - Саша Малков - 2013/14 - час 4 53

Појам архитектуре рачунара



- Архитектура рачунара
 - *Опис рачунарској сисџема на логичком нивоу, из ујла “програмера” (иј. шехничкој корисника)*
 - Обухвата различите аспекте који се тичу “програмера”
 - Основне функционалне јединице
 - процесор
 - меморија
 - ...
 - њихово функционисање
 - нпр. скуп инструкција, начин адресирања меморије,...
 - начини повезивања

Појам организације рачунара



- Организација рачунара
 - Односи се на начин имплементације и повезивања хардверских компоненти у циљу остваривања архитектуром одређених својстава

Појам пројектовања рачунара




- Пројектовање рачунара
 - Поступак који преводи архитектурне одреднице система у имплементацију применом конкретних организационих решења
 - Пројекат рачунара (*computer design*) се назива и имплементација рачунара

Појам програмирања рачунара



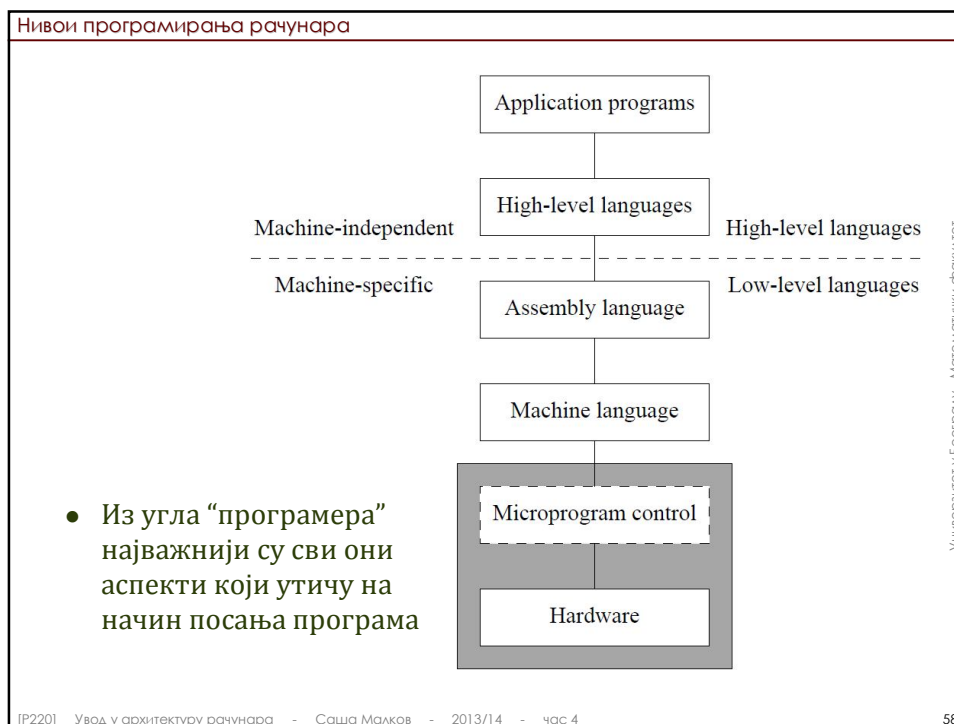- Програмирање рачунара
 - Изражавање конкретних проблема на језику који рачунар може да разуме
 - У контексту архитектуре и организације рачунара од интереса су само језици ниског нивоа, који се непосредно ослањају на конкретну архитектуру и организацију:
 - машински језик
 - асемблер



Архитектура скупа инструкција



- Архитектура скупа инструкција (енгл. *Instruction Set Architecture – ISA*)
 - Апстракција архитектуре скупа инструкција
 - Пружа програмерима информације о рачунару неопходне за развој програма
 - Представља интерфејс између хардвера и најнижег нивоа софтвера

Асемблерски језици



- Два основна мотива за употребу:
 - уштеда меморијског простора
 - временска ефикасност

Из угла архитектуре




- Пројекат (имплементација) рачунара се посматра са вишег нивоа апстракције
 - Значајне су основне компоненте и њихови односи
 - Нису важни детаљни аспекти имплементације (нпр. којим логичким колом се имплементира нека функција АЛЈ)

ОСНОВНЕ КОМПОНЕНТЕ



- Из угла архитектуре, основне компоненте рачунарског система су:
 - централна јединица за обраду (процесор, *CPU*)
 - меморијска јединица (меморија)
 - улазно/излазни уређаји (*I/O*)
 - њихово повезивање

ОСНОВНЕ КОМПОНЕНТЕ

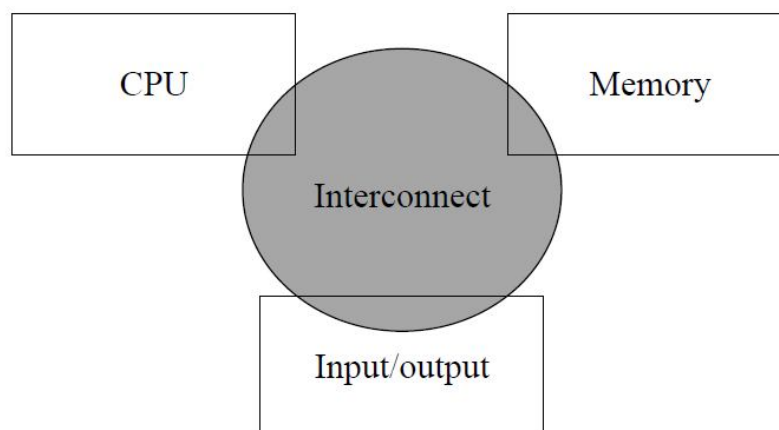

Из угла имплементатора




- Имплементатори раде на нивоу дигиталне логике
- Имплементирају логичким колима функције прописане архитектуром

Компоненте процесора



- Имплементатори виде три основне компоненте процесора:
 - контролна јединица
 - чита инструкције из главне меморије
 - декодира их и распознаје тип
 - управља радом процесора
 - регистри
 - локални меморијски простор процесора
 - начелно су сви исте величине
 - аритметичко логичка јединица (једна или више)
 - имплементација конкретних аритметичких и логичких операција

Компоненте процесора

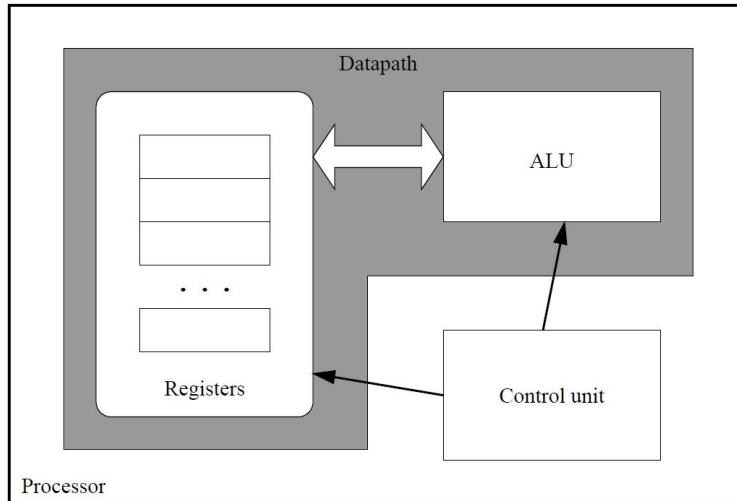


Универзитет у Београду - Математички факултет

[P271]

Увод у архитектуру рачунара

Саша Малков

 

Тема 7

Магистрала

Магистрала



- Магистрала је подсистем који повезује компоненте рачунарског система
- Може да се састоји од компоненти, као што су:
 - адресна магистрала
 - магистрала података
 - контролна магистрала

Магистрала (2)



- Адресна магистрала преноси податке о меморијским адресама
 - Њена ширина одређује величину адресног простора
- Магистрала података преноси податке
 - Њена ширина одређује величину података који се преносе
- Контролна магистрала преноси контролне сигнале (кодирани операције)

Системска магистрала




- Налази се унутар процесорског система
- Повезује процесорске јединице са меморијом и улазно/излазним подсистемом
- Употребљава се и термин *интерна (унутрашња) магистрала*


Системска магистрала



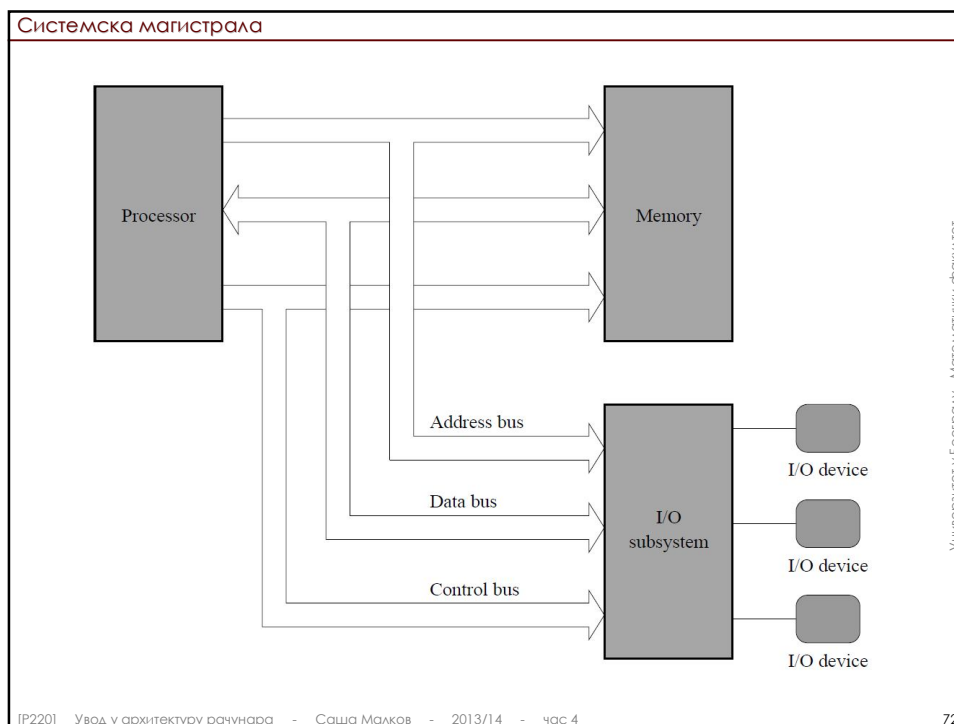- Мрежа која повезује компоненте рачунарског система назива се *системска магистрала* (енгл. *system bus*)
- Исти термин се употребљава за означавање сигнала и проводника који проводе те сигнале
- Системска магистрала се састоји од три основне компоненте:
 - адресне магистрале
 - магистрале података и
 - контролне магистрале



Спољашња (екстерна) магистрала



- Повезује уређаје који су ван процесорског система
 - *USB*
 - *FireWire*
 - серијски интерфејс
 - паралелни интерфејс

Универзитет у Београду - Математички факултет

[P220] Увод у архитектуру рачунара - Саша Малков - 2013/14 - час 4 73

Дељење магистрале



- Магистрала је дељени ресурс
 - Свака компонента повезана магистралом је корисник магистрале
- При дељењу магистрале постоји могућност истовремених активности на магистрали
 - Истовремена употреба магистрале од стране више компоненти доводи до неисправности

Универзитет у Београду - Математички факултет

Трансакције магистрале



- Трансакција магистрале (енгл. *bus transaction*) је целовит низ поступака на магистрали које чине *добро дефинисану активност*
- Примери активности:
 - читање из меморије
 - писање у меморију
 - читање са улазног уређаја
 - писање на улажном уређају
 - ...
- Једна трансакција може да обухвати више операција
 - нпр: агресивно читање (енгл. *burst read*)

Универзитет у Београду - Математички факултет

Трансакције магистрале (2)



- У оквиру једне трансакције препознају се:
 - главни корисник (енгл. *master*)
 - започиње трансакцију
 - подређени корисник (енгл. *slave*)
 - одговара на захтев главног корисника
- У једном тренутку највише једна трансакција на магистралу
- Свака трансакција има тачно једног главног корисника
- Неки уређаји могу бити само подређени корисници магистрале
- Други уређаји могу бити главни или подређени (али не у исто време)

Посвећене магистрале



- Магистрала може да буде
 - посвећена једној улози
 - нпр. адресна магистрала служи само за преношење адреса
 - има већу пропусност
 - сложенија за имплементацију
 - мултиплексирана магистрала
 - иста магистрала преноси адресе, податке и контролне
 - једноставнија за имплементацију
 - има нижу пропусност

Контролни сигнали



- Радом магистрале се управља посредством контролних сигнала путем
 - посвећене контролне магистрале или
 - мултиплексиране магистрале

Контролни сигнали (2)



- *Memory Read, Memory Write*
 - Означавају да је трансакција једна од операција са меморијом
- *I/O Read, I/O Write*
 - Означавају да трансакција обухвата улазно/излазну операцију
- *Ready*
 - Овај сигнал обично поставља подређена компонента
 - Обавештава главну компоненту да је потребно још времена да би се извршила операција
 - Главна операција обично реагује преласком у стање чекања

Контролни сигнали (3)



- *Bus Request, Bus Grant*
 - Пре сваке трансакције компоненте најпре морају захтевати да *годију* магистралу (*Bus Request*)
 - Арбитар магистрале одабере на који захтев може да се одговори позитивно и шаље одговарајући сигнал (*Bus Grant*) одговарајућој компоненти

- *Interrupt, Interrupt Acknowledgment*
 - Ови сигнали управљају системом прекида
 - Уређај који захтева прекид шаље сигнал *Interrupt*
 - Када је процесор у стању да обради прекид, шаље сигнал *Interrupt Acknowledgment* уређају
 - И у случају прекида је неопходна арбитража

Контролни сигнали (4)



- *DMA Request, DMA Acknowledgment*
 - Ови сигнали се употребљавају за непосредан пренос података између улазно/излазних уређаја и меморије
 - Уобичајен начин комуникације уређаја са меморијом је *програмирани У/И*
 - посредством процесора (и система прекида)
 - Непосредан приступ меморији (енгл. *Direct Memory Access – DMA*) ослобађа процесор
 - Контролер *DMA* се понаша као главна компонента током употребе непосредног приступа меморији

Контролни сигнали (5)



- *Clock*
 - Сигнал који служи за синхронизацију рада свих компоненти рачунарског система
- *Reset*
 - Сигнал који иницијализује рад система

Синхрона и асинхрона магистрала



- Магистрала може бити
 - Синхрона
 - Часовник обезбеђује синхронизацију свих операција
 - Асинхрона
 - Не користи се часовник за синхронизацију
 - Користе се операције руковања и додатни синхронизациони сигнали

Карактеристике магистрале



- Основне карактеристике магистрале се одређују тако да уравнотеже захтеве и трошкове:
 - Ширина магистрале
 - Односи се на магистрале адресе и података
 - Ширина магистрала података подиже перформансе
 - Ширина адресна магистрала повећава адресни простор
 - Тип магистрале
 - Посвећена или мултиплексирана
 - Операције магистрале
 - читање, писање, пренос блокова, читање са мењањем (енгл. *read-modify-write*) и прекиди
 - Арбитража
 - може да буде централизована и дистрибуирана
 - Подешавање времена
 - може бити синхроно или асинхроно

Ширина магистрале



- Односи се (првенствено) на ширине магистрала адресе и података
 - Ширина контролне магистрале зависи од других фактора

Ширина магистрале података



- Ширина магистрале података одређује величину података који се преносе магистралом
 - Основна мотивација за проширивање је подизање пропусности магистрале, а тиме и перформанси
 - Основна мотивација за сужавање је смањивање сложености и смањивање трошкова

Ширина магистрале података (2)



- Ширина магистрале података не мора бити иста као ширина речи процесора
 - процесор *Intel 8086* је 16-битни процесор, а ширина магистрале података је 16 бита
 - процесор *Intel 8088* је 16-битни процесор (компатибилан са 8086), а ширина магистрале података је 8 бита
 - процесор *Intel Pentium* је 32-битни процесор, а ширина магистрале података је 64 бита
 - процесор *Intel Itanium* је 64-битни процесор, а ширина магистрале података је 128 бита

Ширина адресне магистрале



- Ширина адресне магистрале одређује величину адресног простора
 - Ако је ширина магистрале n адресних линија, број адресибилних локација је 2^n
 - Једна адресибилна локација садржи једну меморијску реч
 - Меморијска реч је обично величине 1 бајт, али не мора бити тако
- Основна мотивација за проширивање је подизање пропусности магистрале, а тиме и перформанси
- Основна мотивација за сужавање је смањивање сложености и смањивање трошкова

Ширина адресне магистрале (2)



- Примери:
 - 16-битни процесор *Intel 8086* (1979.) је имао 20 адресних линија
 - 16-битни процесор *Intel 80286* (1982.) је имао 24 адресне линије
 - 32-битни процесор *Intel 80386* (1985.) је имао 32 адресне линије

Литература



- *Ненаг Мишић, Увод у организацију рачунара, Математички факултет, 2009.*
- *Sivarama Dandamudi, **Fundamentals of Computer Organization and Design**, Springer, 2002.*