


XOR, XNOR, Digitalna aritmetika

Proveravač parnosti, kontrolisani
inverter, polusabirač, sabirač

Pročitati

- Poglavlja 6, 7 i 8 iz udžbenika

Proveravač parnosti (Parity checker)

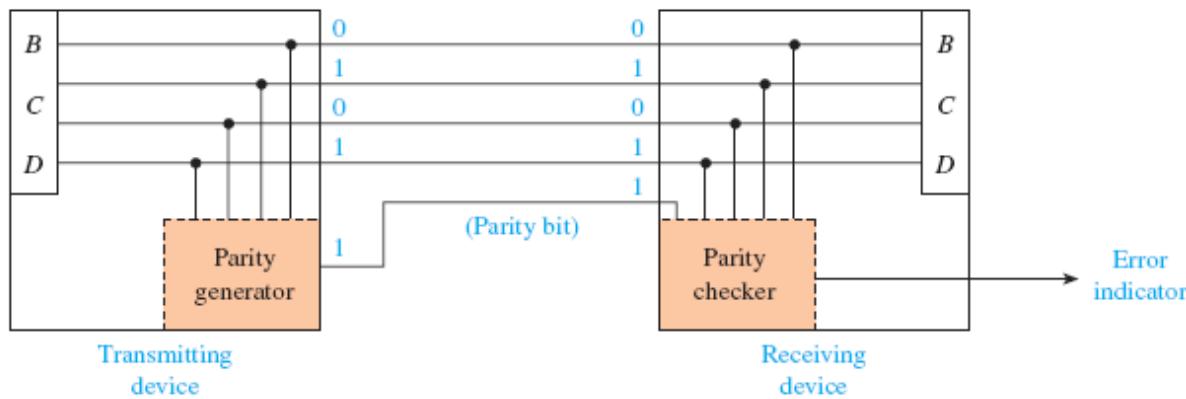


Testirati parity generator na nizu bitova koji se menjaju redom (brojački)?

- 1) Napraviti odgovarajući blok dijagram. Oznaka simbola 74280b
- 2) Napraviti parity generator u VHDL-u

XOR, XNOR

- Razmisliti o što jeftinijim implementacijama ovih kola

8-bitni sistem za prenos sa proverom

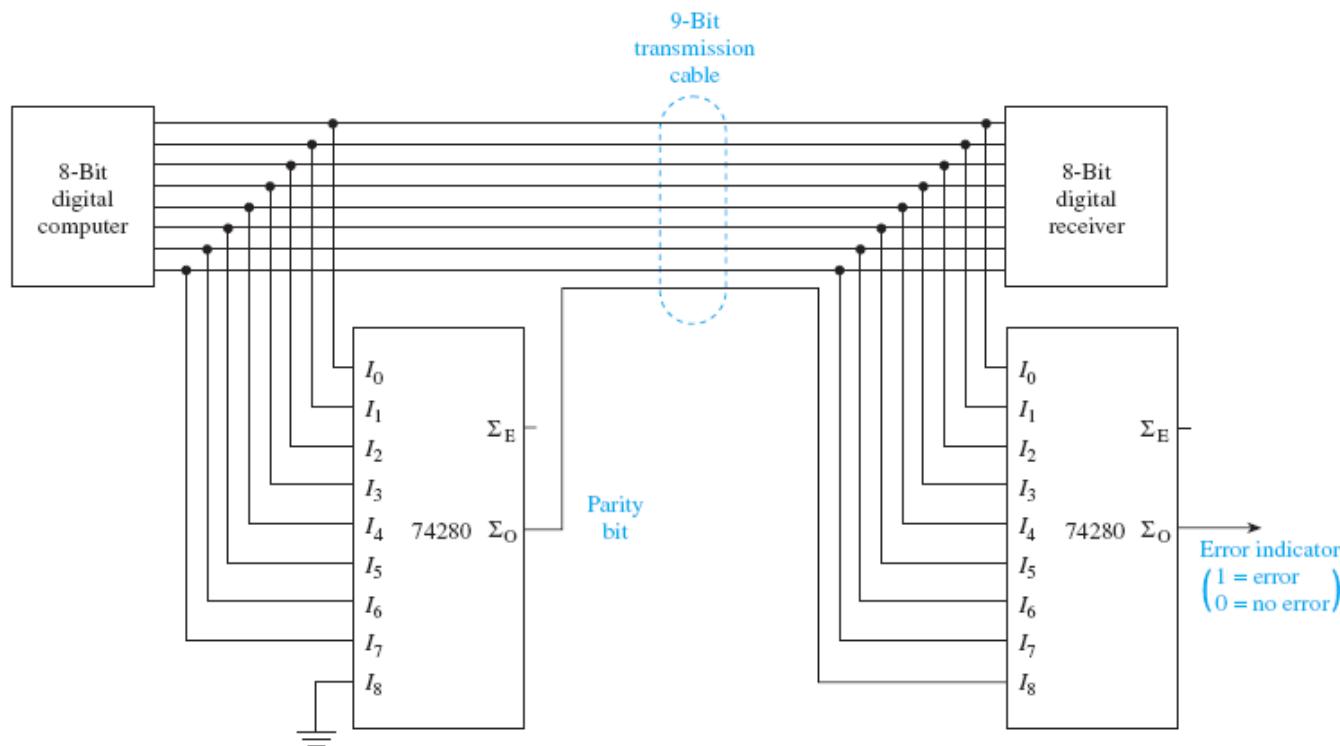

Kako napraviti n-bitni inverter sa kontrolnim signalom?

- Možda XOR kolo, kako?
- Napisati ovo u VHDL-u, sa i bez petlje?